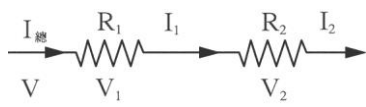
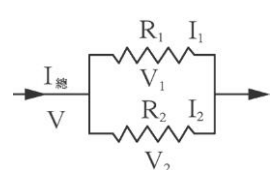


## ★ 生活中的電器用品 ★

一、如何使生活中的電器用品運作？電器的串接方式有串聯與並聯兩種，試著在下表電路圖中，填入兩種連接方式其電流、電壓的關係。

種類 區別	串聯	並聯
電路圖		
電 流		
電 壓		

二、日常生活中，我們常同時看電視、開燈、聽音樂、開電腦。想想看，這些電器用品的連接方式為串聯或並聯？試說明原因。