_____年級 ___自然 領域 教學活動設計表

設計人: 陳佩渝

 数 口 钳	110/1/4		4-4 電阻				
教學日期	112/1/4	單元名稱					
	自-J-A1 能應用科學知識、方法與態度於日常生當中。			里人藏起 ————————————————————————————————————	環境教育		
	自-J-A3 具備從日常生活 經驗中找出問題,並根據問 題特性、資源等因素,善用生活 週遭的			3V Mg			
	低據问 超特性、資源 品、器材儀器、科技設 究活動。						
	自-J-B1 能分析歸納、	製作圖表、例	 使用資訊及數學	一、教師方面:			
	運算等方法,整理自然			////3/3/4/3/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/1			
能力指標	口語、影像、文字與圖			Z, (文) 字X(字/) 广里///// (14.			
	、數學公式、模型等, 果、價值和限制等。	衣莲採托乙划	回怪、贺况兴风	3.設計學習單	3.設計學習單		
	自-J-C2 透過合作學習	, 發展與同]儕溝通、共同	4.學生採異質性	4.學生採異質性分組		
	參與、共同執行及共同發掘科學相關知識與問題解			二、學生方面:			
	决的能力。				 		
	自-J-C3 透過環境相關議題的學習,能了解全球自			2.1負首 4-4			
	然環境具有差異性與互動性,並能發展 出自我又						
	化認同與身為地球公民	\的價值觀。 					
	學習內容			學習	目 標		
學習內容 Kc-IV-7 電池連接導體形成通路時,多數導體通過的電流與其兩端電壓差成正比,其比值即為電阻 INc-IV-1 宇宙間事、物的規模可以分為微觀尺度及巨觀尺度。			然界模 應用在行 pa-IV-1 方法 - IV-2 能 得 開 解 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	*			

教 學 活 動	教學 時間	教學資源	評量 重點
第一堂課開始			
一、準備活動			
(一)複習先備知識		課本	瞭解學生先
1.何謂電壓、電流、燈泡的串聯、燈泡的並聯?	3分	電池	備知識狀況
2.學生自由舉手回應上述提問。		電池座	0
(二)引發動機		導線	
1. 使用儀器教具在黑板呈現實際的電路結構:		燈泡	
(1)請學生進行觀察以下兩種電路結構		刀片	
電路一:三顆電池串聯、一顆燈泡、導線	10分	塑膠尺	
電路二:三顆電池串聯、二顆燈泡串聯、導線		2B 鉛筆芯	瞭解學生對
→學生觀察後回答:亮度不同。			現象的觀察
→教師提問:為什麼亮度不同?			結果及概念
→學生回答。			敍述情形。
(2)請學生進行觀察電路三和電路四的電路結構:			
電路三:三顆電池串聯、一顆燈泡、導線,此電路和塑膠尺			
連接。			
電路四:三顆電池串聯、一顆燈泡、導線,此電路和刀片連			
接。			
→學生觀察後回答。			
(3)請學生進行觀察電路五的電路結構:			
電路五:三顆電池串聯、一顆燈泡、導線,此電路再與 2B			
鉛筆筆芯連接,教師滑動導線與 2B 鉛筆筆芯不同			
長度下的連接方式。			
→學生觀察後回答。			
二、發展活動			
(一)引導學生綜合「引發動機」的結果。	2分		
(二)介紹「電阻」的成因及名詞解釋。	30 分		
(三)說明影響電阻的因素:種類、長度、截面積。			
→在說明因素之前,請學生思考可能的因素有哪一些。			
(四)教師整理今日所學概念,並進行口頭評量			
→學生回答教師提問的問題。			口頭評量:
(五)說明第二堂課將進行電阻實驗			電阻的定義
第一堂課結束,第二堂課開始			、影響電阻
(六)實驗探究電阻與電壓、電流之間的關係			的因素。
器材:電池、電池座、導線、開關、安培計、伏特計、電阻	45 分		
1.實驗一:		實驗室	學生進行實
(1) 測量不同電壓下,流經5歐姆電阻的電流大小		實驗記錄	
(2) 測量不同電壓下,流經10歐姆電阻的電流大小		簿	生電路的連
(3) 測量不同電壓下,流經 20 歐姆電阻的電流大小		電池	接及操作情
→學生進行實驗觀測和數據記錄。		電池座	形。

教 學 活 動	教學 時間	教學資源	評量 重點
2. 實驗二:		導線	
(1) 串聯二個 10 歐姆電阻,測量不同電壓下,流經電阻的電流		電阻	
大小		安培計	
(2) 並聯二個 10 歐姆電阻,測量不同電壓下,流經電阻的電流		伏特計	
大小			
→學生進行實驗觀測和數據記錄。			
第二堂課結束,第三堂課開始			
(七) 小組討論第二堂實驗課的實驗數據	8分		
(八) 小組發表討論結果及發現	8分		觀察學生討
(九)教師總結學生討論	2分	課本	論及發表情
(十)教師介紹電阻定義及歐姆定律,並進行口頭評量	5分	實驗記錄	形,說明電
→學生回答教師提問的問題。		簿	阻串聯並聯
(十一) 課本範例題目練習	9分		時的異同。
→學生作答範例題目			
→ 教師講解			
(十二)教師介紹歐姆導體與二極體	10分		
(十三) 教師總結 4-4 電阻概念及重點歸納	3分		
第三堂課結束,第四堂課開始			
(十四)進行「4-4電阻」紙筆評量,並進行檢討	45 分		單元 4-4 概
課程結束		自製評量	念學習情形
		試卷	۰