

【學習單二】電腦輔助模擬電路




班級：九年____班 座號：_____ 姓名：_____

Thinkercad 電腦輔助模擬電路

_____ 電路



1

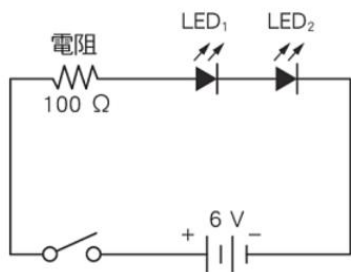

元件兩端電壓


流經元件電流

元件兩端電壓	流經元件電流
電源	
電阻	
LED1	
LED2	

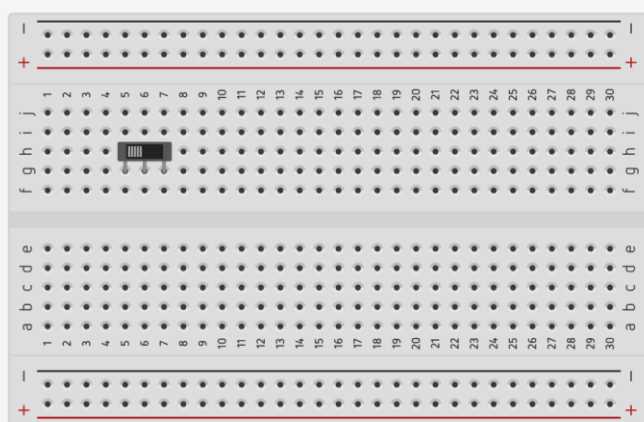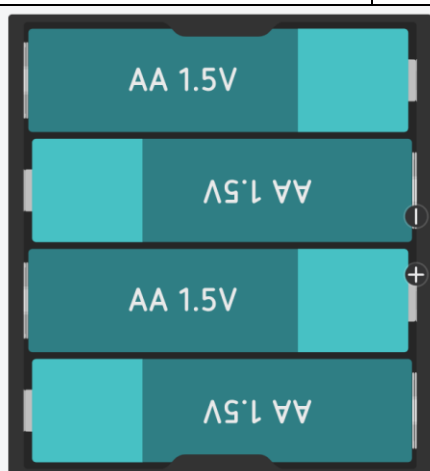

_____ 電路

2

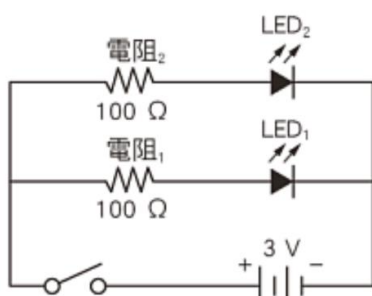

元件兩端電壓

流經元件電流

元件兩端電壓	流經元件電流
電源	
電阻 1	
電阻 2	
LED1	
LED2	

