
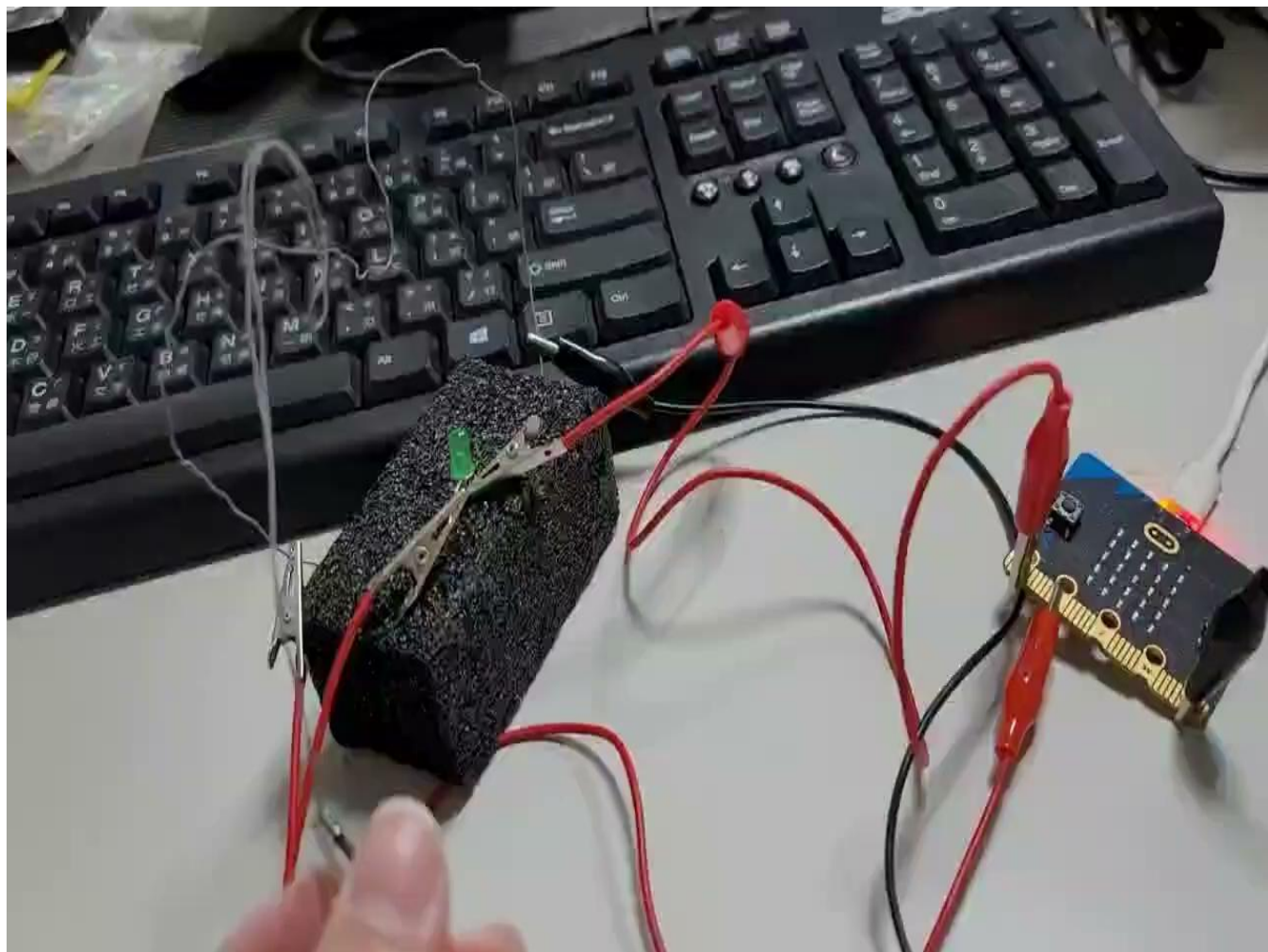



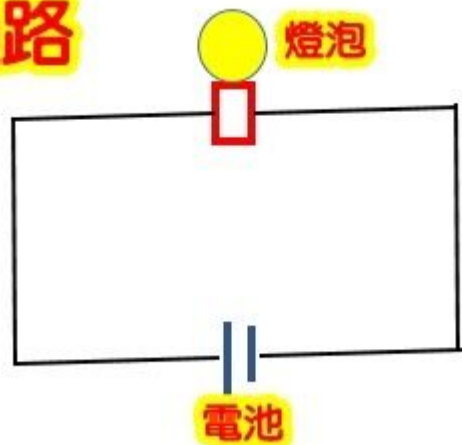


電流急急棒

通路



斷路

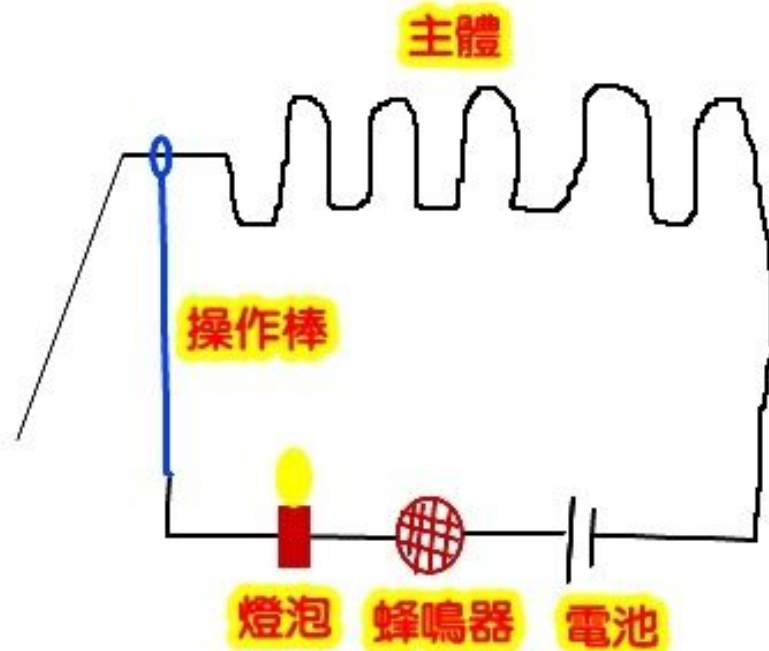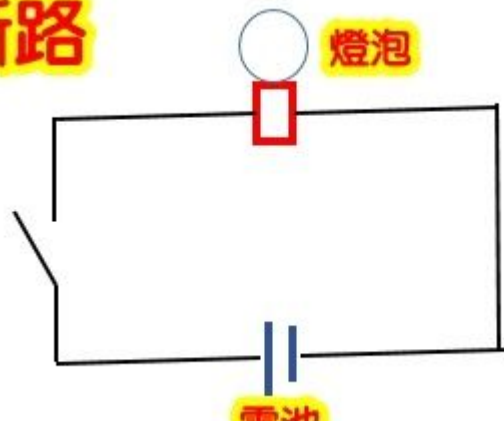

<https://sites.google.com/site/wenyumaker2/>
(阿玉 micro:bit 研究區)

電流急急棒

micro:bit V2加LED燈

重複無限次

如果 引腳 P1 被按下? 那麼

顯示 圖示



數位信號寫入 引腳 P2 數字 1

play melody at tempo 2000 (bpm) until done

否則


清空 畫面

數位信號寫入 引腳 P2 數字 0

停止播放所有音效

有聲音
有燈號

5條
鱷魚夾線
1顆
LED燈

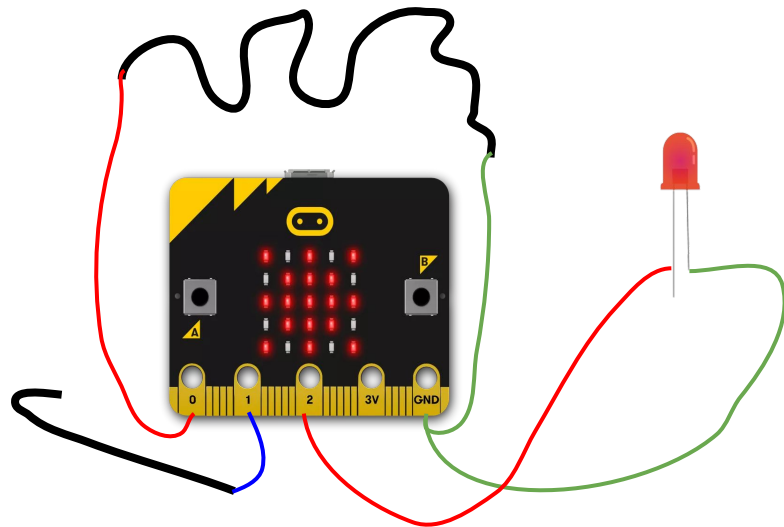

LED燈長腳 接 P2
LED燈短腳 接 GND
線路的一端 接 P0
線路的另一端 接 GND
接觸棒 接 P1

Backup


電流急急棒

micro:bit V2加LED燈



有聲音
有燈號

4條
鱷魚夾線
1顆
LED燈


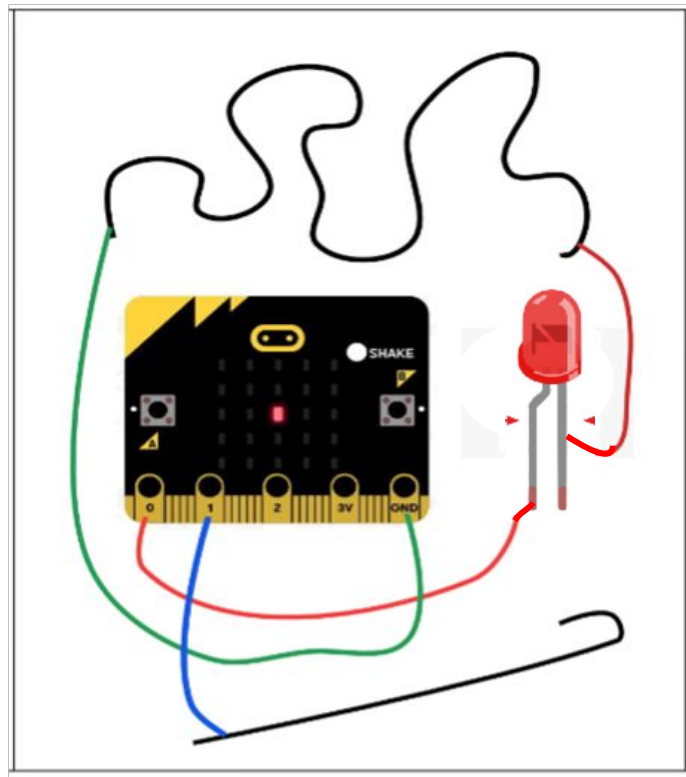


LED燈長腳 接線路的一端
LED燈短腳 接 P0
線路的一端 接GND
P1接接觸棒

電流急急棒 micro:bit V2



無燈號
3條鱷魚夾線

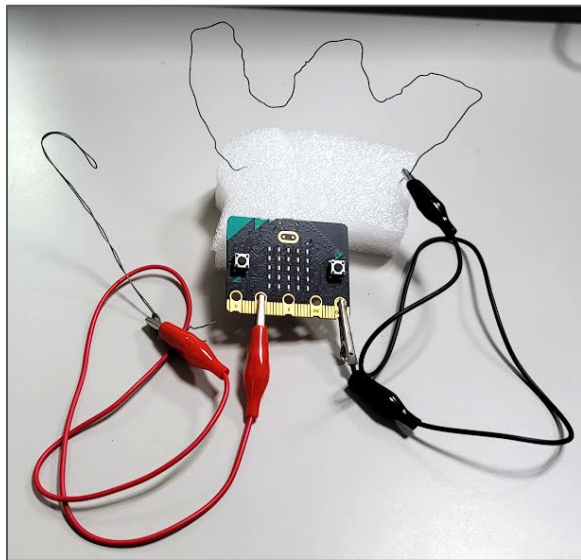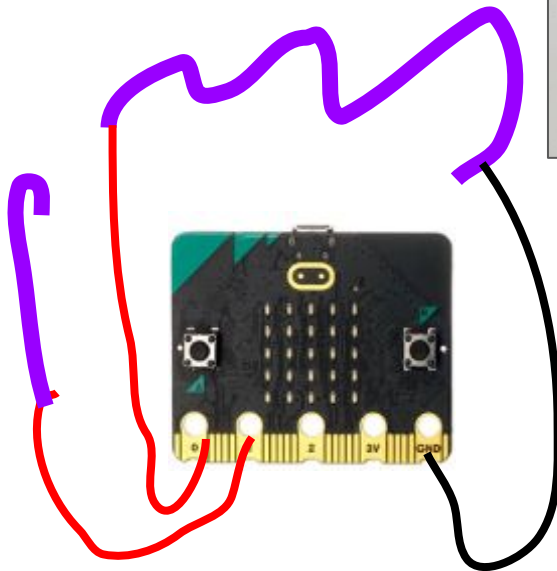

電流急急棒 micro:bit 1.5V



蜂鳴器一端 接 線路之一邊
蜂鳴器之另一端 接 P0
線路另一端 接 GND
P1 接 接觸棒

